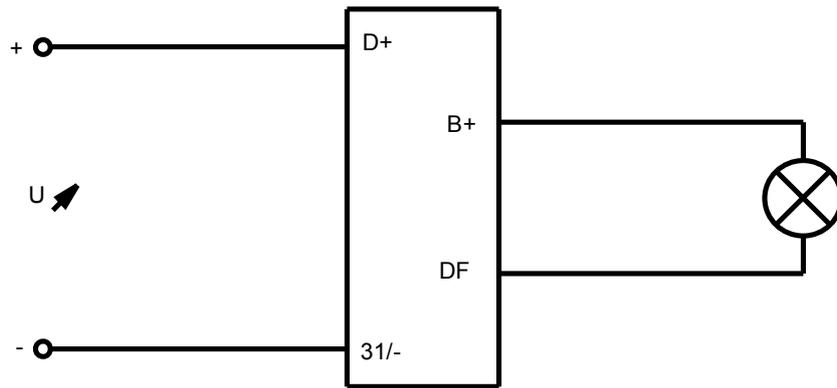


Test Regelfunktion und Durchgang der Rückstromdiode  
Beim erhöhen der Spannung sollte bei ca 8V die Glühlampe erlöschen.



Test der Sperrfunktion der Rückstromdiode.  
Glühlampe darf nicht leuchten

